AV3-SUB - Teórica


Bits e Processadores - 15 HW / 10 SW

NOME:



1. (7.	5 HW	//75	SW) T	raduz	a os	coma	ndos	a seg	uir pa	ıra lin	guage	em de	máq	uina ((binár	io)	
-	inc	w %A	A														
-	nop)															
-	mo	vw %	D, %	D, (%	Α)												
-	jmp)															
-	sub	w (%	οA), %	60, %	D												

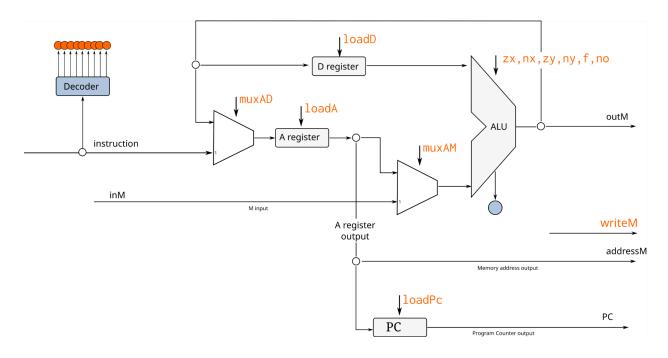- 3. (5 HW / 5 SW) Considere a nossa CPU, e os pontos de controle do DECODER em laranja:
 - muxAD, loadA, loadD, muxAM, loadPC, writeM, zx,nx,zy,nz,f,no



Indique quais os valores que o decoder deve colocar em cada sinal dado as instruções a seguir:

incw	movw (%A), %A
- muxAD:	- muxAD:
- loadA:	- loadA:
- muxAM:	- muxAM:
- loadD:	- loadD:
- loadPC:	- loadPC:
- writeM:	- writeM:
- zx,nx,zy,ny,f,no:	- zx,nx,zy,ny,f,no:
addw (%A), %D, %D	orw %D
addw (%A), %D, %D - muxAD:	orw %D - muxAD:
- muxAD:	- muxAD:
- muxAD: - loadA:	- muxAD: - loadA:
muxAD:loadA:muxAM:	muxAD:loadA:muxAM:
muxAD:loadA:muxAM:loadD:	muxAD:loadA:muxAM:loadD: